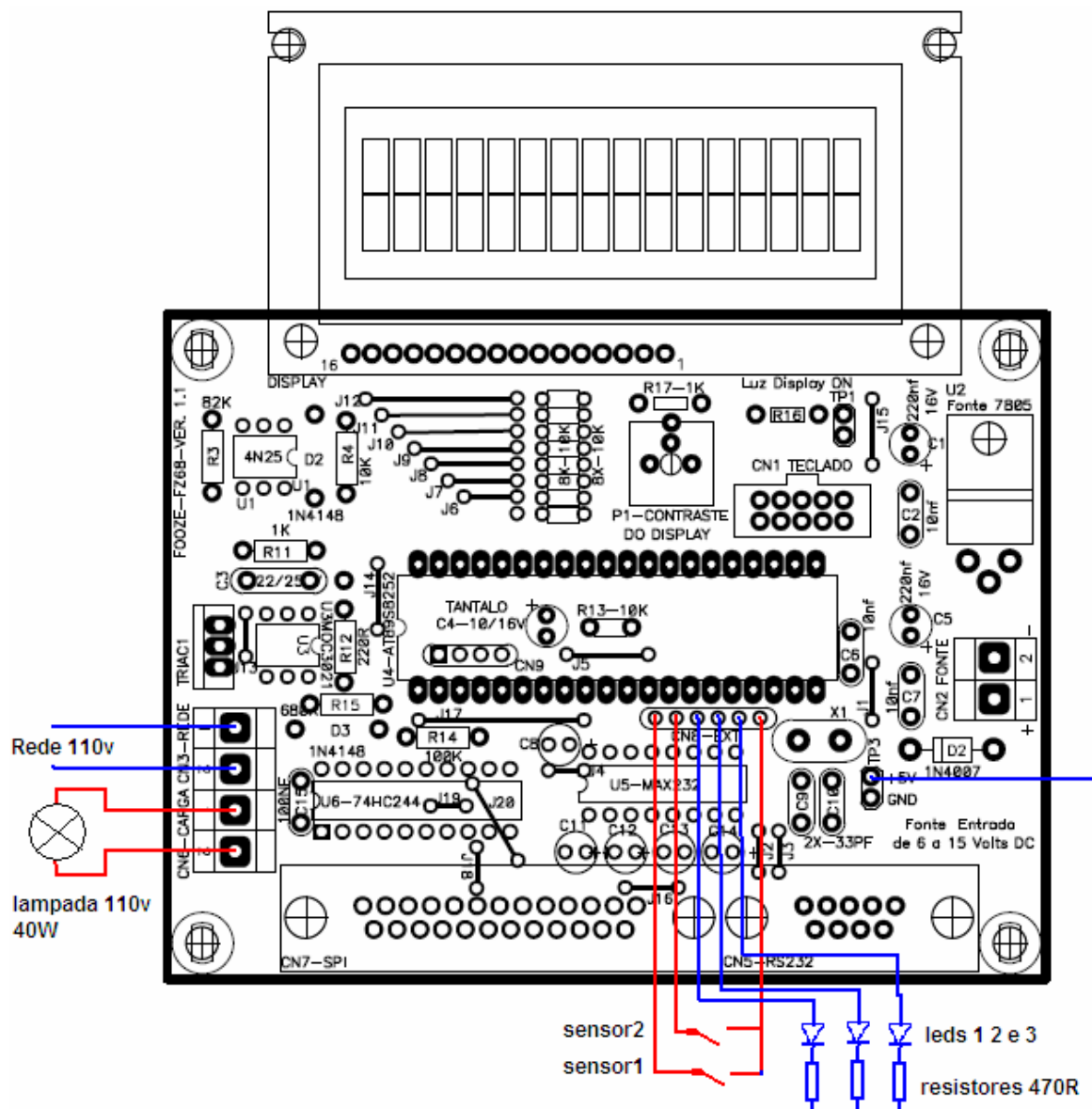


Modulo 3 – I/O

Segue abaixo diagrama simplificado das ligações dos sensores 1 e 2, também dos leds 1 2 e 3 bem como da carga ac ligada ao dimer.



Funcionamento do soft no modulo 3.

Tecla 1 – liga led1

Tecla 2 – liga led2

Tecla 3 – liga led3

Tecla 4 – liga carga ligada ao dimer

Tecla 5 – desliga a carga ligada ao dimer

Tecla 6 – desliga tudo

Altere o software faça testes, pos logo estarei postando um dimer proporcional.

Carlos R. Laurindo – fooze.com.br